

MO-ALU

Informatica Industriale - 20 Luglio 2023

Introduzione

Schema Circuitale

Componenti

FSMs

Risultati simulazioni

VHDL

Introduzione

Il sistema Multi-Operation ALU (MO-ALU) esegue le seguenti operazioni su due numeri A e B di Nb bits:


- SUM : Somma;
- CA2 : Complemento a 2;
- SUB : Sottrazione.

Il sistema opera attraverso una Finite-State-Machine (CU) regolata da un singolo segnale.

Il sistema MO-ALU è dotato di:

- Reset : Asincrono e attivo basso;
- Enable : Sincrono e attivo alto.


MO-ALU

 

Introduzione

Scelte implementative:

- I numeri passati in ingresso vengono considerati in notazione CA2. Questo implica che, con Nb bits, si possono rappresentare tutti i numeri compresi in $[-2^{Nb-1}, 2^{Nb-1}-1]$;
- È possibile svolgere più operazioni di seguito su gli stessi numeri memorizzati;
- Il sistema è dotato di un controllo per determinare se un'operazione possa causare un Overflow o un Underflow. In queste situazioni, il sistema restituirà 0 come risultato;
- L'operazione da svolgere viene determinata tramite l'unico segnale in ingresso della CU.

 

Introduzione

Schema Circuitale


Componenti

FSMs


Risultati simulazioni

VHDL

Schema Circuitale


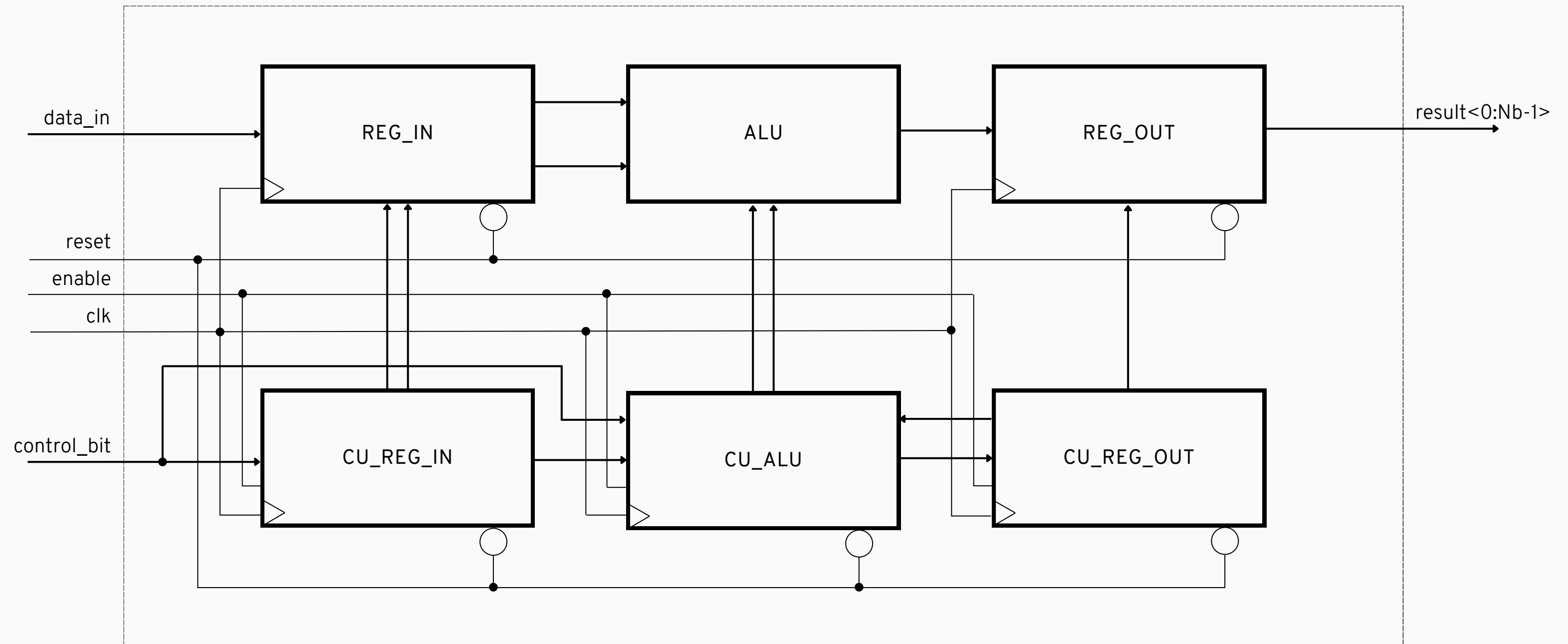


Schema Circuitale

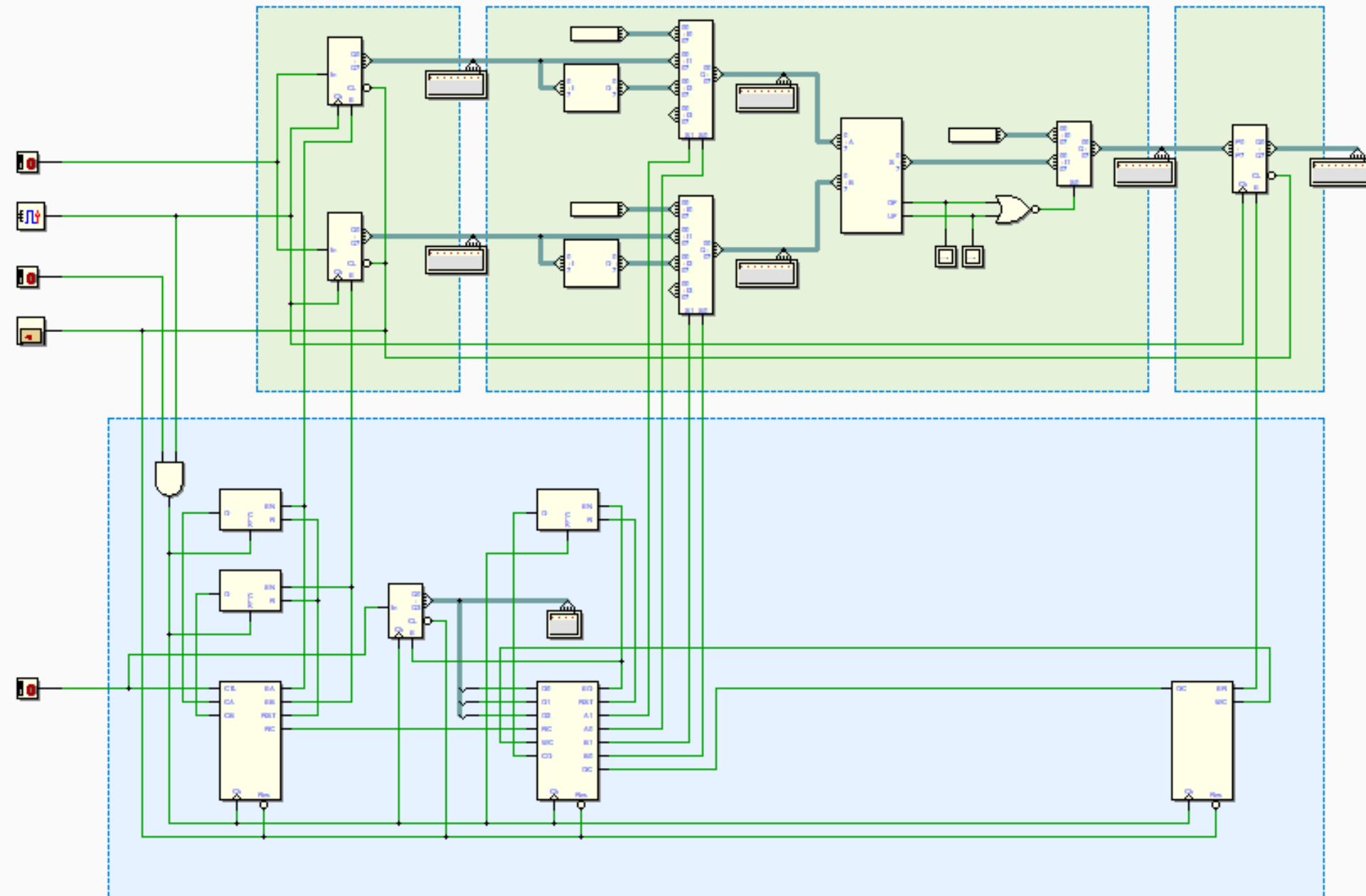


Introduzione
Schema Circuitale
Componenti
FSMs
Risultati simulazioni
VHDL


Componenti

  


Componenti

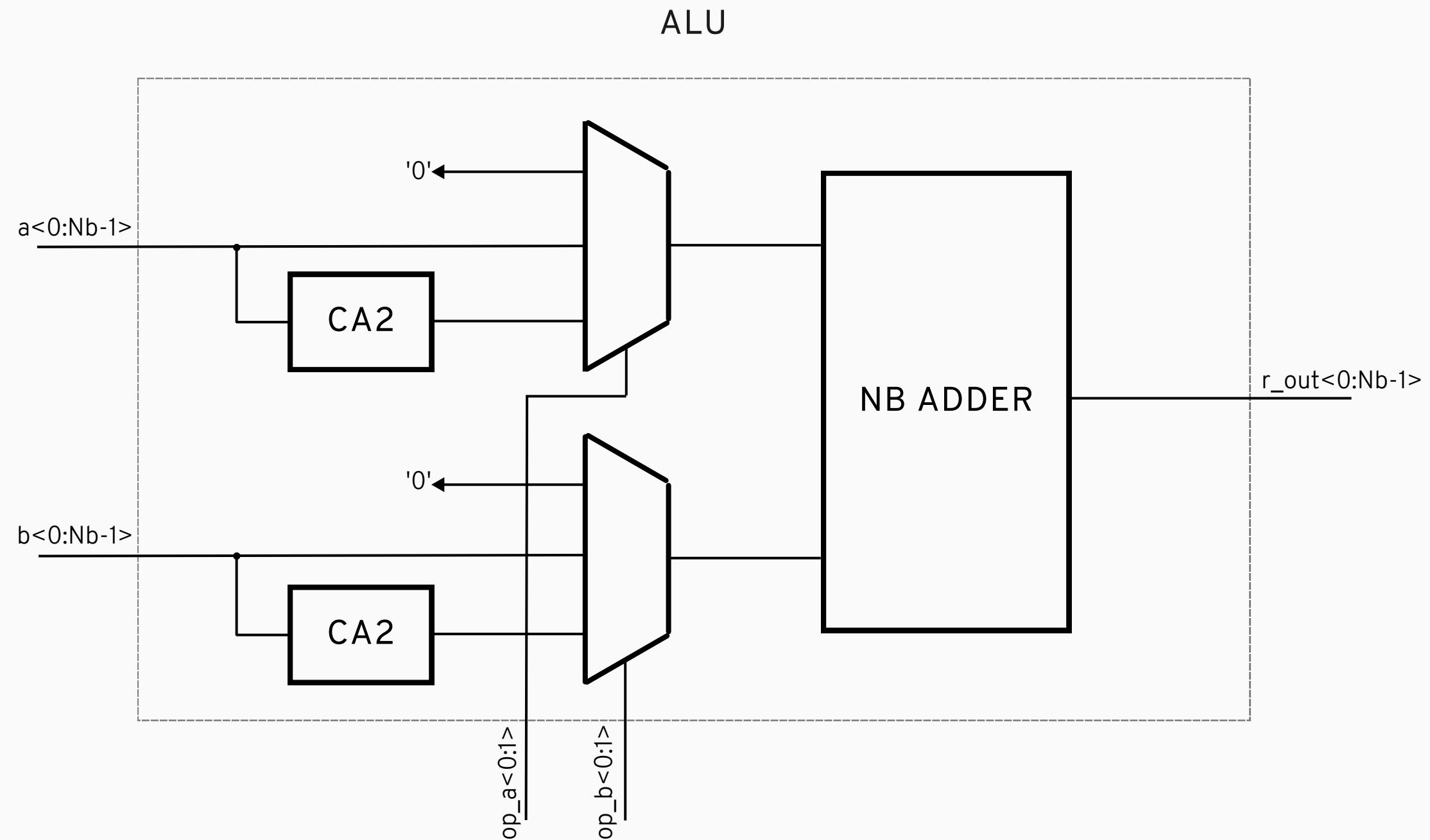


Componenti

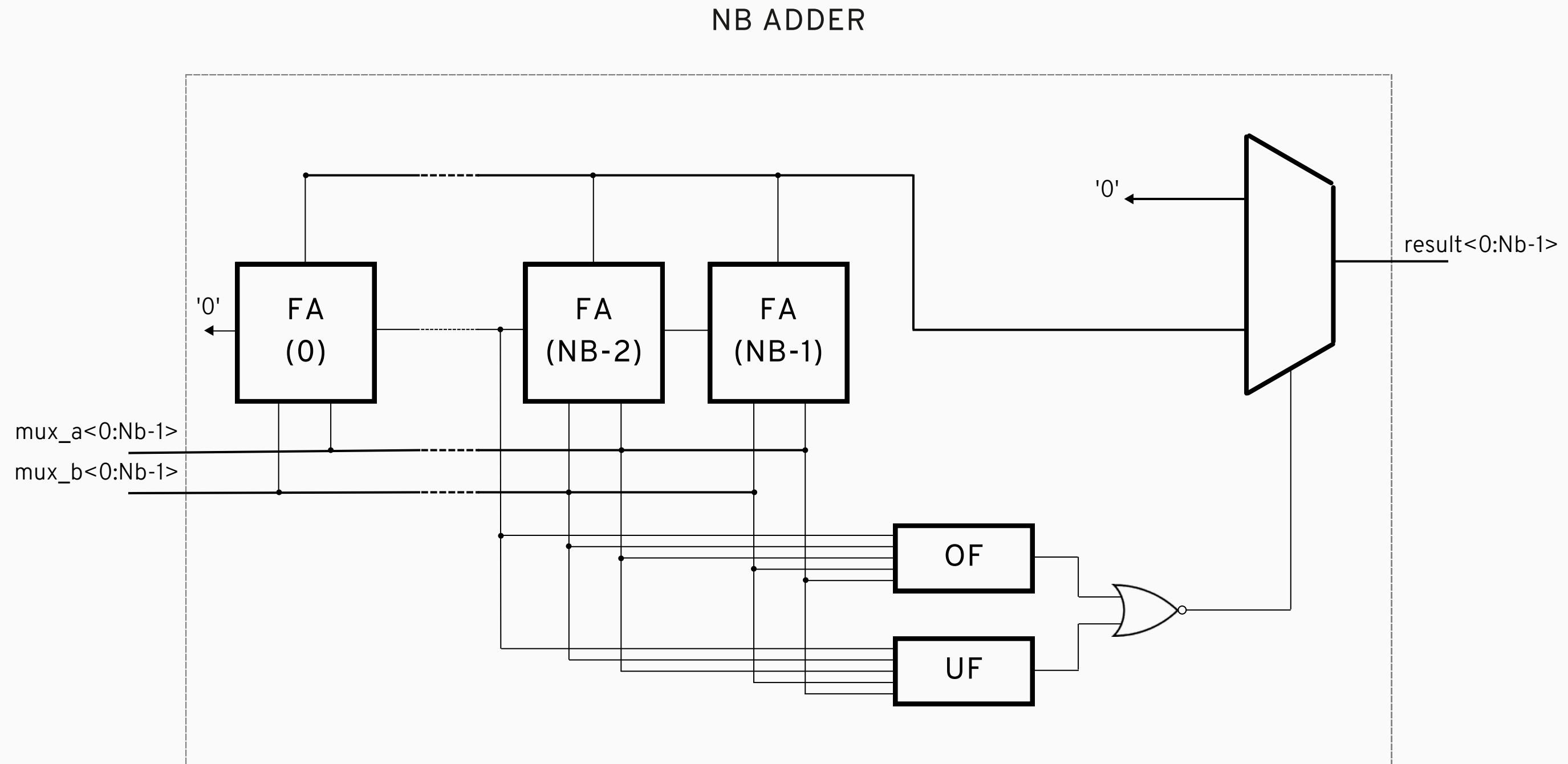


Componenti

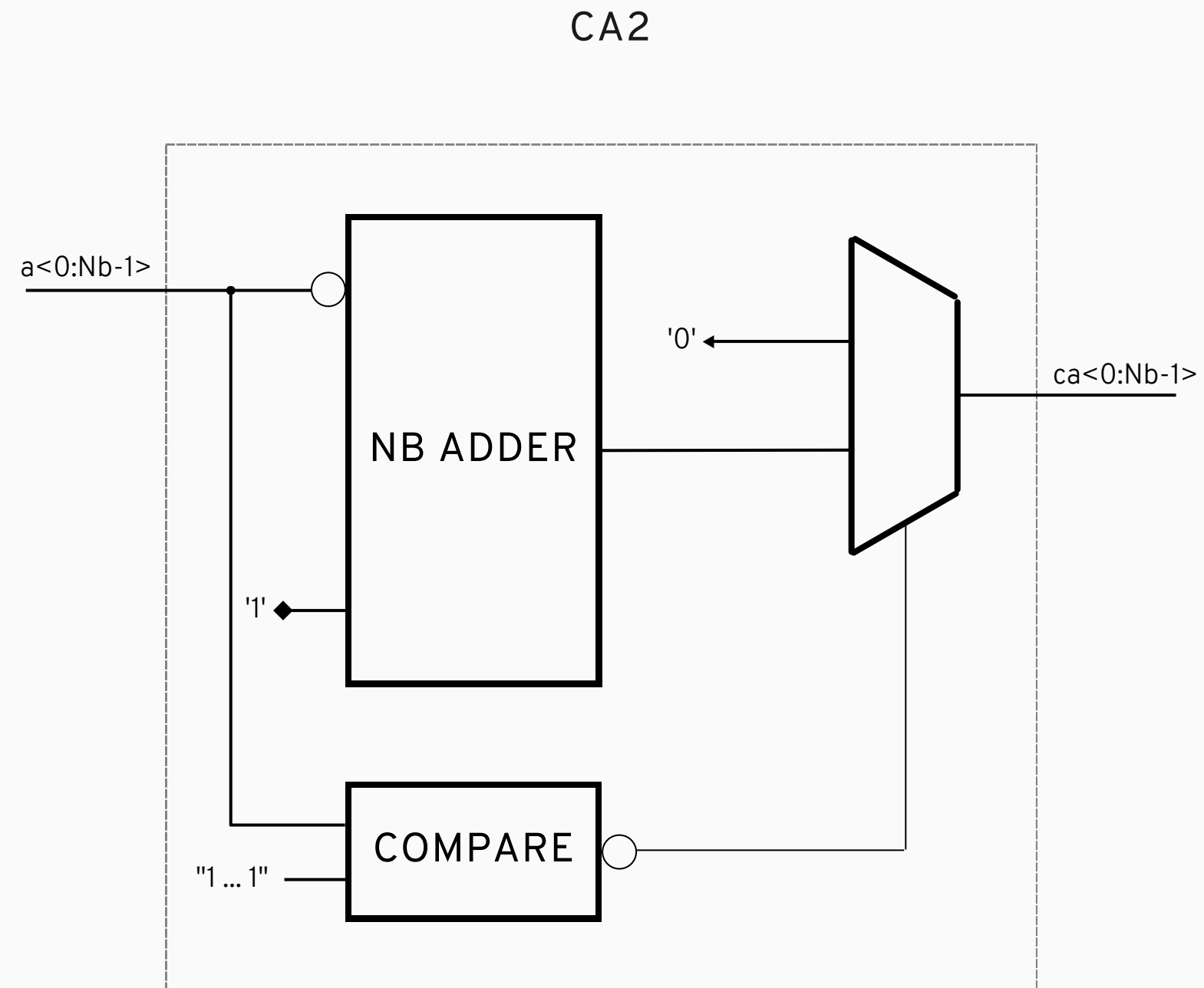

Componenti

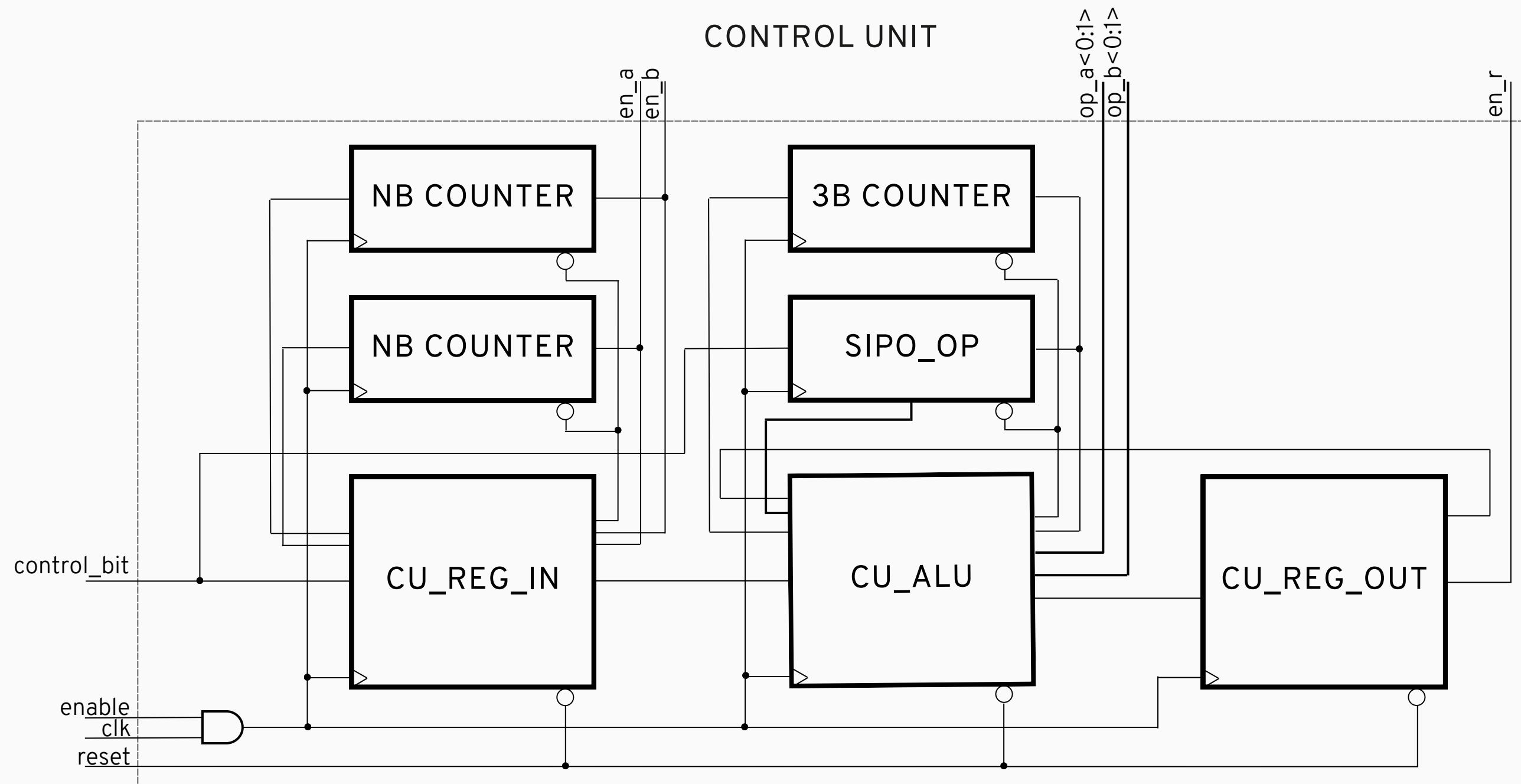

Componenti

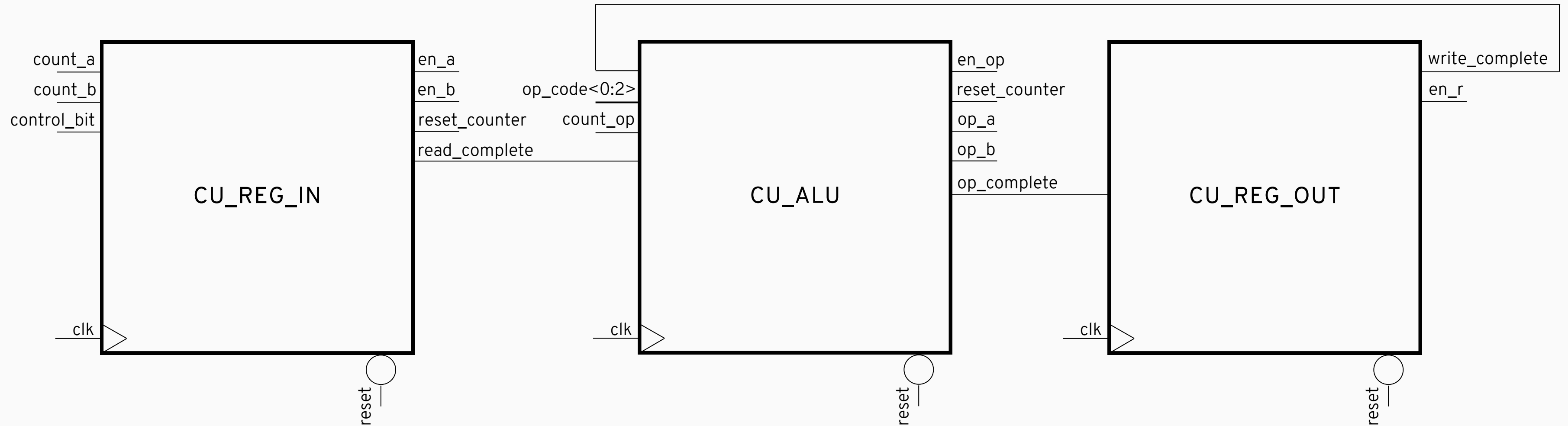

Introduzione
Schema Circuitale
Componenti
FSMs
Risultati simulazioni
VHDL

FSMs


CU_REG_IN gestisce la fase di lettura abilitando i registri dei due numeri da memorizzare.

Input:

- control_bit;
- count_a;
- count_b;

Outputs:

 - en_a <= outs(3);
- en_b <= outs(2);
- reset_counter <= outs(1);
- read_complete <= outs(0).



FSMs


CU_ALU gestisce la fase di operazione selezionando le operazioni da svolgere sui numeri memorizzati.

Input:

- read_complete;
- count_o;
- operation_code(0:2);
- write_complete.

Outputs:

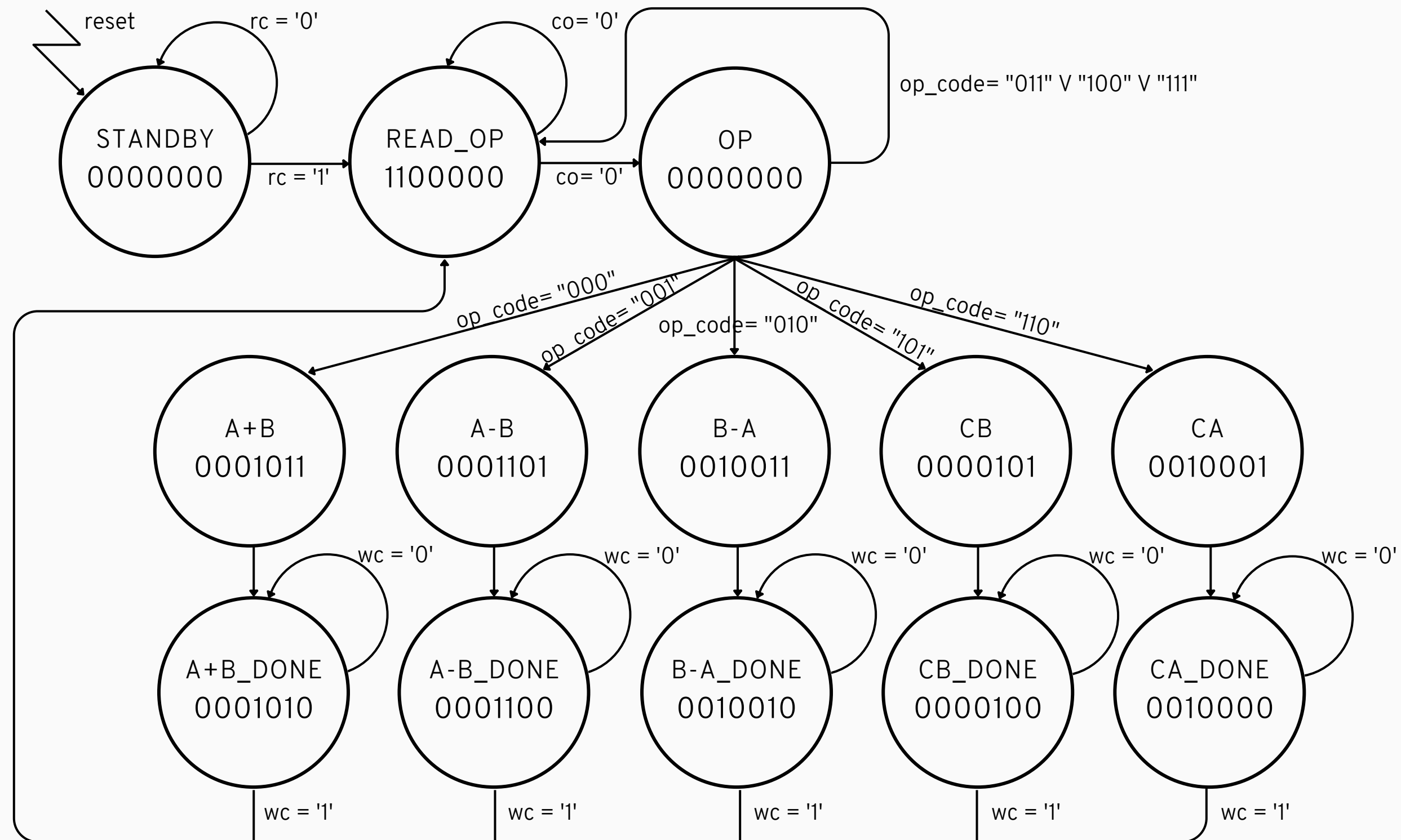- en_op <= outs(6);
- reset_counter <= outs(5);
- op_a <= outs(3:4);
- op_b <= outs(1:2);
- op_complete <= outs(0).



FSMs


CU_REG_OUT gestisce la fase di scrittura abilitando il registro del risultato ottenuto.

Input:

- op_complete.

Outputs:

 - en_r <= outs(1);
- write_complete <= outs(0).




Introduzione
Schema Circuitale
Componenti
FSMs
Risultati simulazioni
VHDL

Risultati simulazioni

RX → SUM → CA2 → RESET

- A := "0101" = 5
- B := "1100" = -4

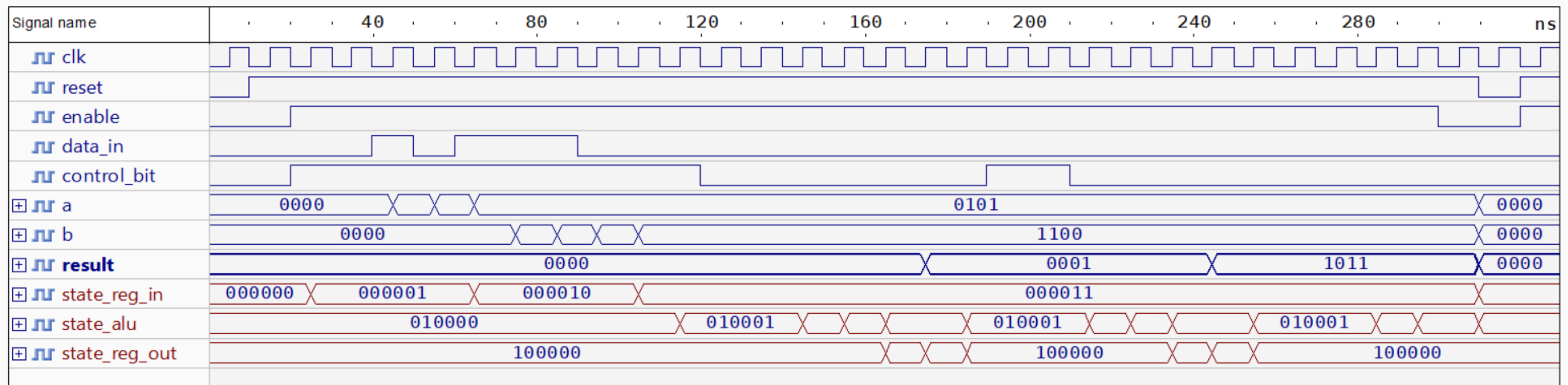Risultato atteso : Result := "0001" → "1011"




Risultati simulazioni

RX → SUM → RESET

- A := "0111" = 7
- B := "0011" = 3

 Risultato atteso : Result := "0000" (Overflow)




Risultati simulazioni

RX → CA2 → RESET

- A := "1111" = -8
- B := "0011" = 3

 Risultato atteso : Result := "0000" (Lowest value)




Risultati simulazioni

RX → SUB → RESET

- A := "0111" = 7
- B := "0011" = 3

Risultato atteso : Result := "0100"

 


Risultati simulazioni

RX → SUB → RESET

- A := "1011" = -5
- B := "0100" = 4

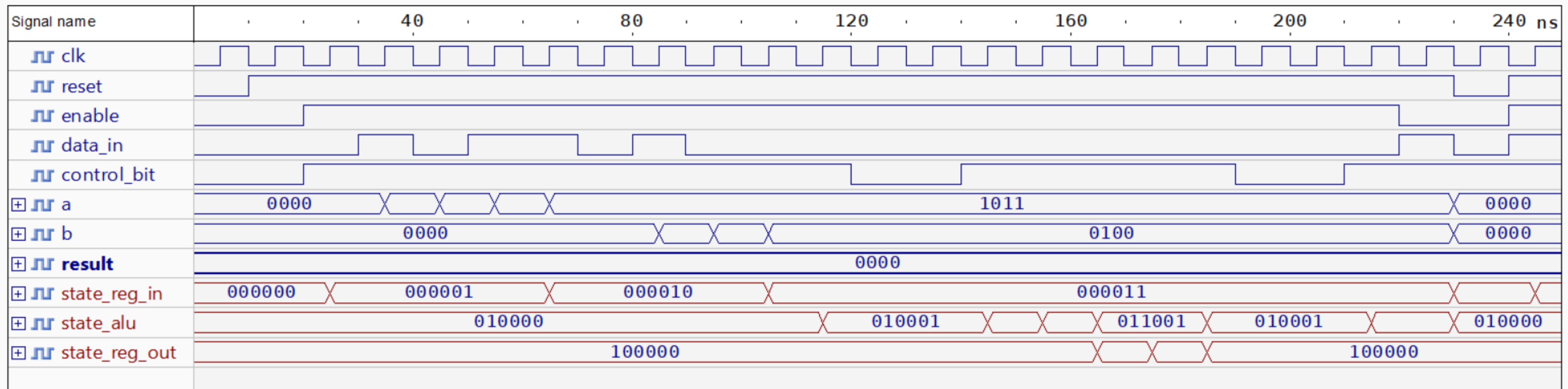Risultato atteso : Result := "0000" (Underflow)




Risultati simulazioni

RX → ??? → RESET

- A := "1011" = -5
- B := "0100" = 4

 Risultato atteso : Result := "0000" (Wrong Operation Code)



Introduzione
Schema Circuitale
Componenti
FSMs
Risultati simulazioni
VHDL

VHDL

```
1  -----
2  --
3  -- Title       : MO_ALU
4  -- Design      : MO_ALU
5  -- Author      : e.papa6@campus.unimib.it & d.gargaro@campus.unimib.it
6  -- Company     : Universita' degli Studi di Milano Bicocca
7  --
8  -----
9  --
10 -- Description :
11 --
12 -----
13
14 library IEEE;
15 use IEEE.std_logic_1164.all;
16
17 entity MO_ALU is
18     generic (Nb : integer);
19     port(
20         clk : in STD_LOGIC;
21         reset : in STD_LOGIC;
22         enable : in STD_LOGIC;
23         data_in : in STD_LOGIC;
24         control_bit : in STD_LOGIC;
25         a : out STD_LOGIC_VECTOR(Nb-1 downto 0);
26         b : out STD_LOGIC_VECTOR(Nb-1 downto 0);
27         result : out STD_LOGIC_VECTOR(Nb-1 downto 0);
28         state_reg_in : out STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0);
29         state_alu : out STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0);
30         state_reg_out : out STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0)
31     );
32 end MO_ALU;
33
```

VHDL

```
33
34 architecture MO_ALU_behavior of MO_ALU is
35
36     component REG_IN is
37         generic(Nb : integer);
38         port(
39             clk : in STD_LOGIC;
40             reset : in STD_LOGIC;
41             enable_sipo_a : in STD_LOGIC;
42             enable_sipo_b : in STD_LOGIC;
43             data_in : in STD_LOGIC;
44             data_out_a : out STD_LOGIC_VECTOR(Nb-1 downto 0);
45             data_out_b : out STD_LOGIC_VECTOR(Nb-1 downto 0)
46         );
47     end component REG_IN;
48
49     component ALU is
50         generic (Nb : integer);
51         port(
52             a : in STD_LOGIC_VECTOR(Nb-1 downto 0);
53             b : in STD_LOGIC_VECTOR(Nb-1 downto 0);
54             op_a : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
55             op_b : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
56             r : out STD_LOGIC_VECTOR(Nb-1 downto 0)
57         );
58     end component ALU;
59
```

```
59
60 component REG_OUT is
61     generic(Nb : integer);
62     port(
63         clk : in STD_LOGIC;
64         reset : in STD_LOGIC;
65         enable_pipo_r : in STD_LOGIC;
66         data_in : in STD_LOGIC_VECTOR(Nb-1 downto 0);
67         data_out : out STD_LOGIC_VECTOR(Nb-1 downto 0)
68     );
69 end component REG_OUT;
70
```

VHDL

```
70
71 component CU is
72     generic (Nb : integer);
73     port(
74         clk : in STD_LOGIC;
75         reset : in STD_LOGIC;
76         enable : in STD_LOGIC;
77         control_bit : in STD_LOGIC;
78         enable_a : out STD_LOGIC;
79         enable_b : out STD_LOGIC;
80         op_a : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
81         op_b : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
82         enable_r : out STD_LOGIC;
83         state_reg_in : out STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0);
84         state_alu : out STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0);
85         state_reg_out : out STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0)
86     );
87 end component CU;
88
```

VHDL

```
97
98 begin
99
100     r_in : REG_IN generic map (Nb) port map (clk, reset, enable_a, enable_b, data_in, reg_data_out_a, reg_data_out_b);
101     op_alu : ALU generic map (Nb) port map (reg_data_out_a, reg_data_out_b, op_a, op_b, alu_data_out);
102     r_out : REG_OUT generic map (Nb) port map (clk, reset, enable_r, alu_data_out, result);
103
104     fsm : CU generic map (Nb) port map (clk, reset, enable, control_bit, enable_a, enable_b, op_a, op_b, enable_r, state_reg_in, state_alu, state_reg_out);
105
106     a <= reg_data_out_a;
107     b <= reg_data_out_b;
108
109 end MO_ALU_behavior;
110
```